

ÖDEV-3

- 20 Ω 'dan geçen akımı Norton Teoremi ile hesaplayınız?
- 15 Ω 'dan geçen akımı Thevenin Teoremi ile hesaplayınız?
- Devreyi çevre akımları yöntemiyle çözerek, tüm elemanların akımlarını ve gerilimlerini devre üzerinde gösteriniz? (Çevre yönlerini siz seçeceksiniz!)

